



铁头山羊STM32教程

[I2C]

4.1. 基本电路结构


版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播


- 1. 串口的缺点
- 2. I2C总线的电路结构
- 3. 数据线和时钟线
- 4. 逻辑线与
- 5. 主机如何发送时钟信号
- 6. 主机如何发送数据
- 7. 从机如何发送数据

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

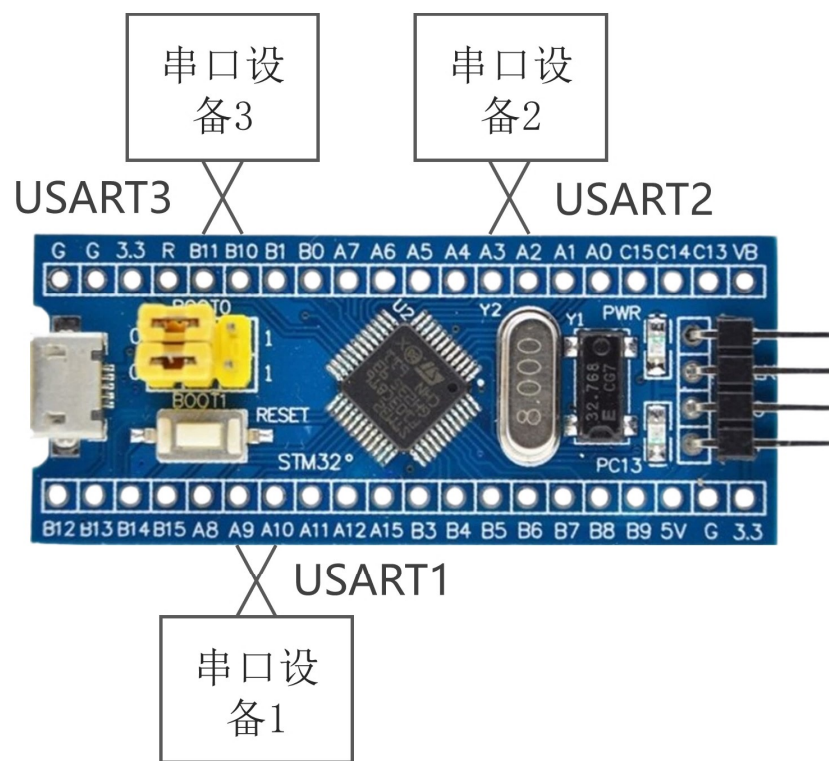


版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

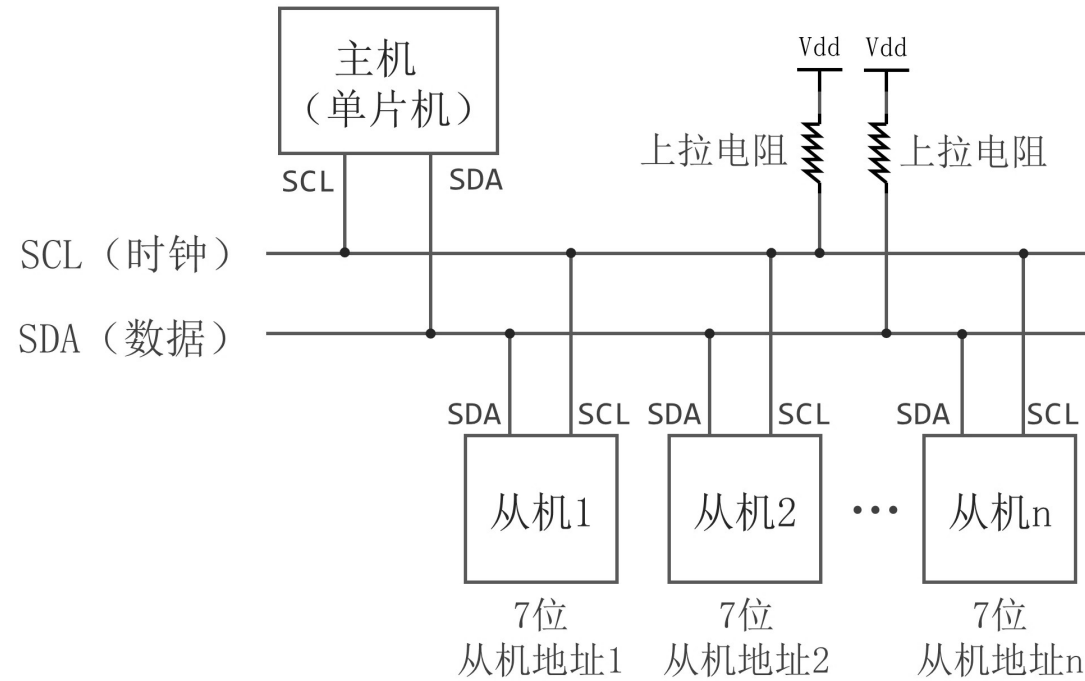


*注意！所有的SCL和SDA引脚都设置为开漏输出

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

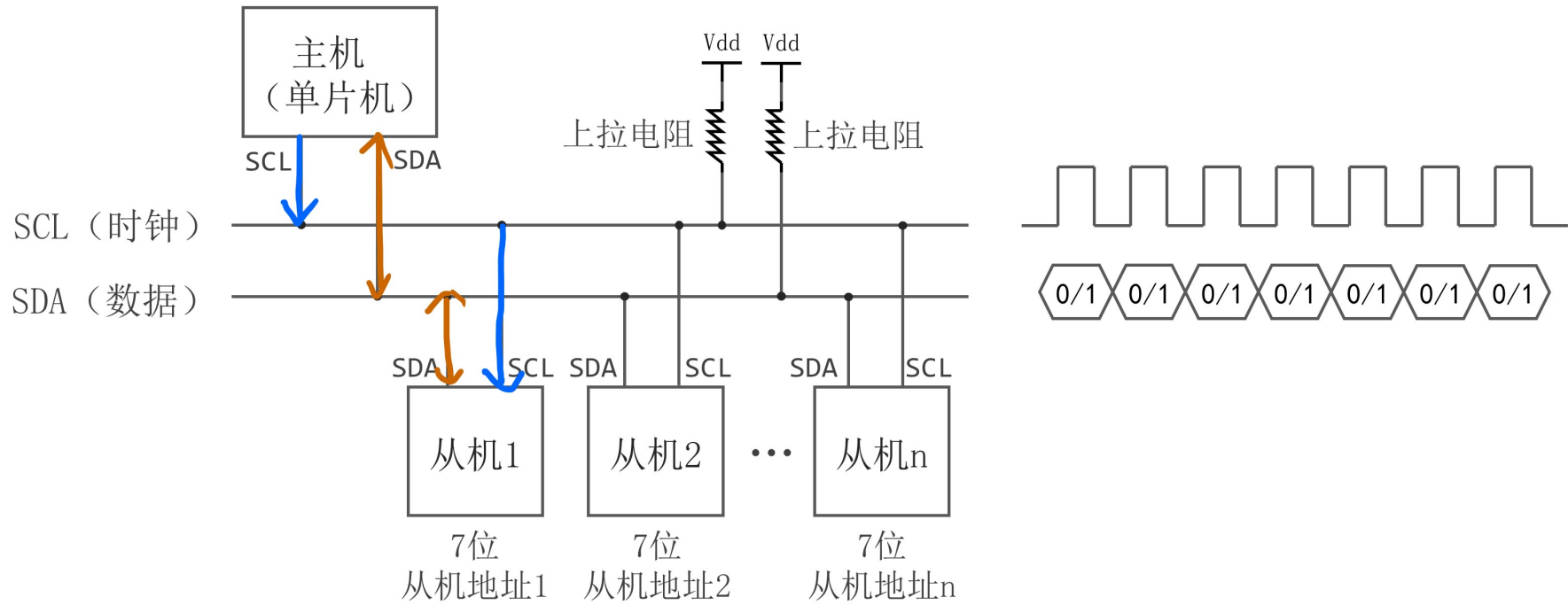

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

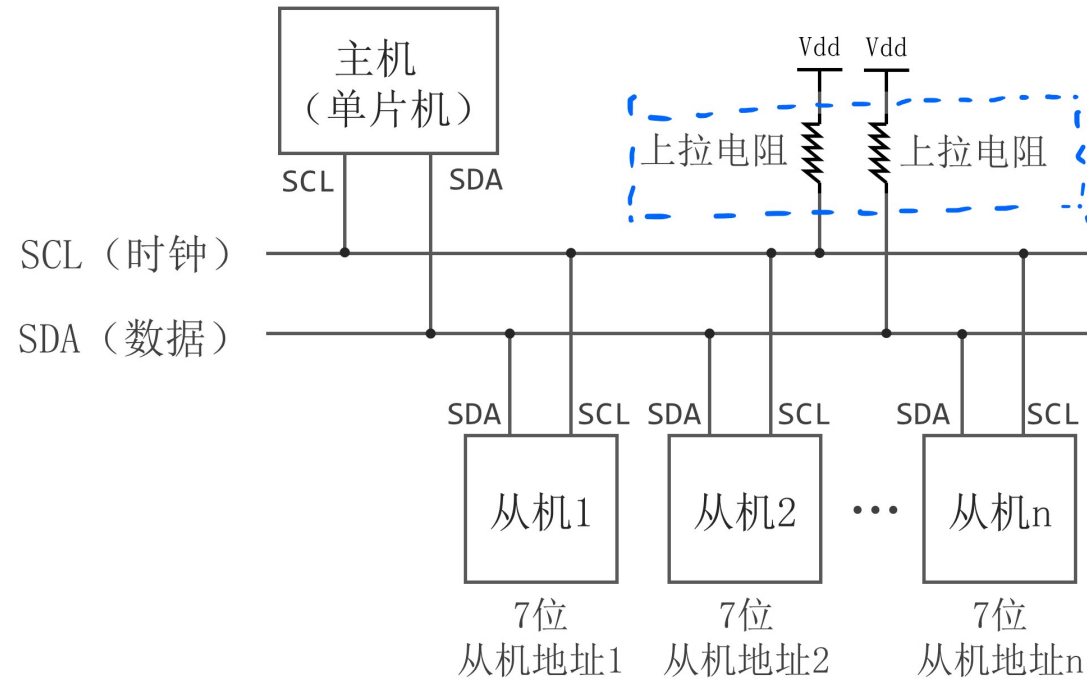

*注意！所有的SCL和SDA引脚都设置为开漏输出

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播


逻辑与

与运算 &


$$Y = X_1 \& X_2 \& X_3 \& \cdots \& X_n = \begin{cases} 0 & \text{只要 } X_1 \sim X_n \text{ 里任意一个等于 } 0 \\ 1 & \text{当 } X_1 \sim X_n \text{ 全部都等于 } 1 \end{cases}$$

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播

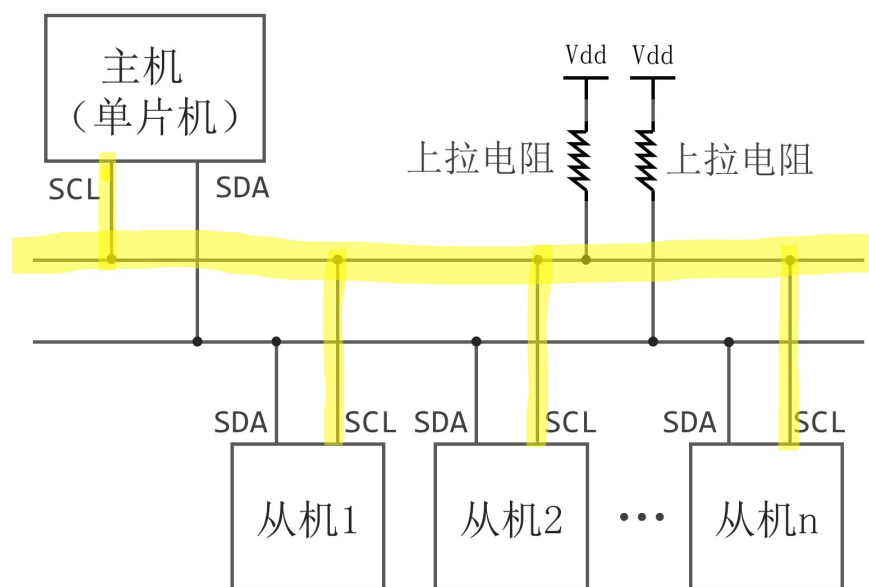


$$Y = 1 \& 1 \& 1 \cdots \& 1 = 1$$

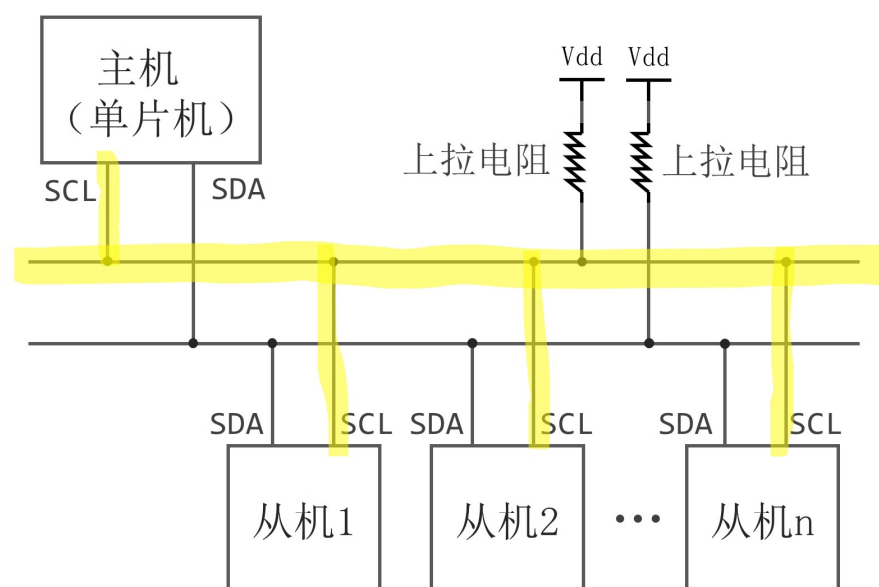

$$Y = 1 \& 0 \& 1 \cdots \& 1 = 0$$

版权归东莞市明玉科技有限公司所有



未经允许不得传播

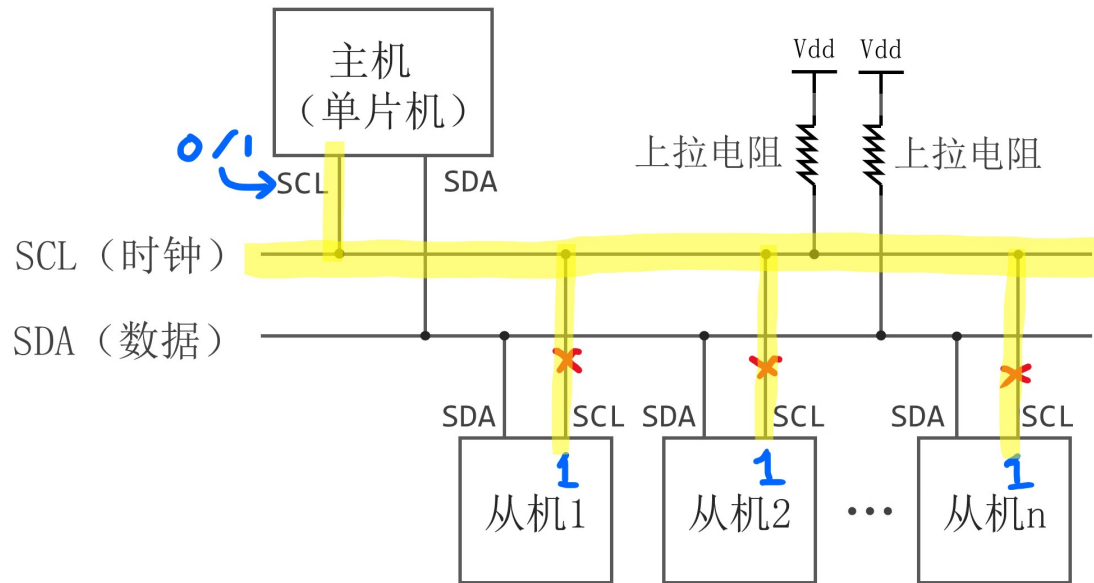

$$Y = \text{主} \& 1 \& 1 \& 1 \dots \& 1$$

版权归东莞市明玉科技有限公司所有



非经允许不得传播

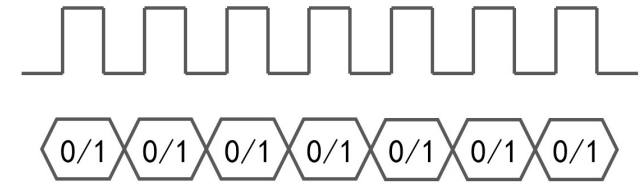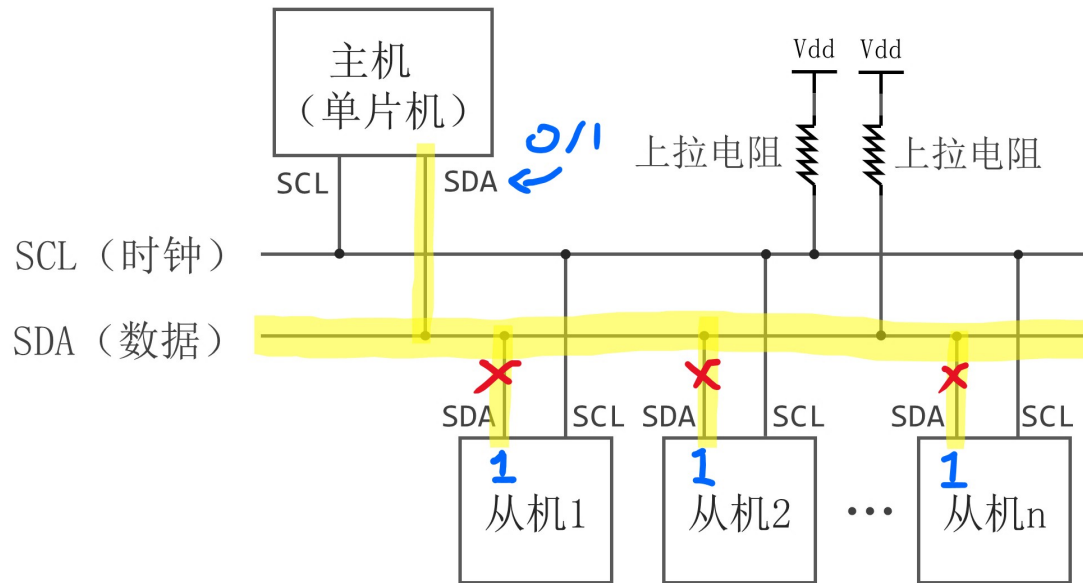

$$Y = \text{主} \& 1 \& 1 \& 1 \dots \& 1$$

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

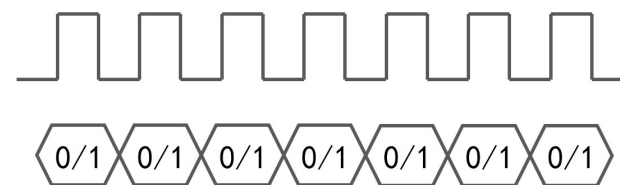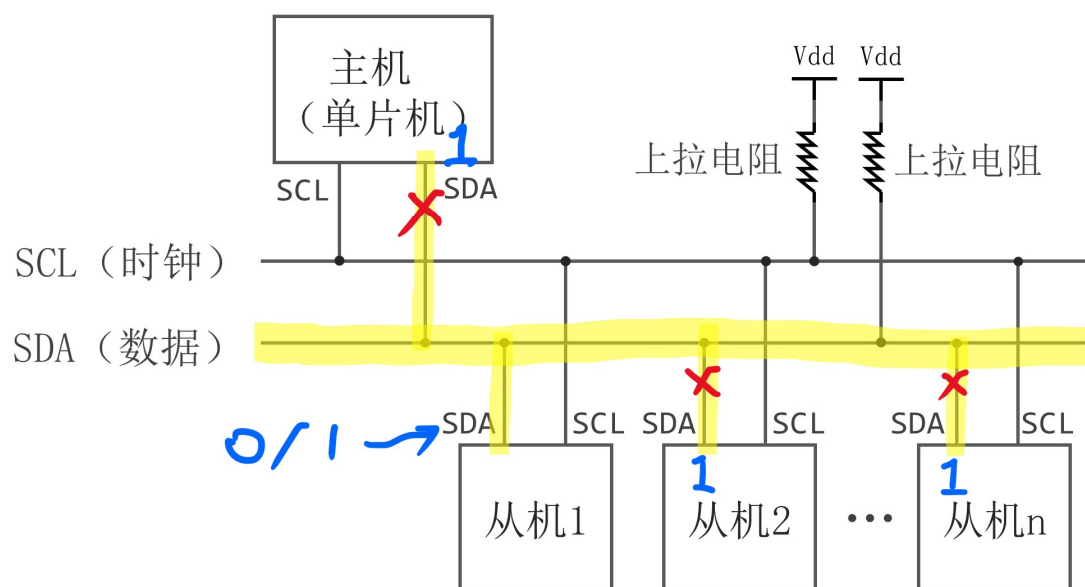

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播